九年级物理 欧姆定律计算

21．如图所示电路，电源电压保持不变，定值电阻$R_1=10\,\Omega$。闭合开关S，电流表示数为0.3 A，电压表示数为3 V。

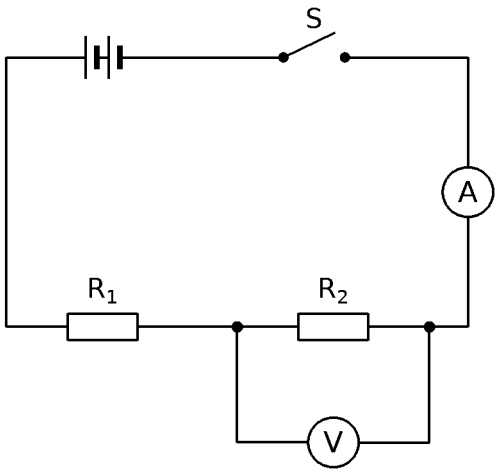

（1）求电源电压U；

（2）求电阻R_2的阻值；

（3）若将R_2换成阻值为20 Ω的电阻R_3，求此时电流表的示数。